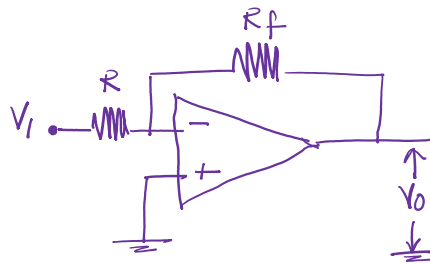


Realize each of the following equations using single OPAMP. Draw the circuit diagram. Derive the input output relation and determine the component values.

(i) $V_o = -5V_1$

(ii) $V_o = +5V_1$ (iii) $V_o = -(5V_1 + 7V_2)$ (iv) $V_o = V_1 - 0.5V_2$

$V_o = -5V_1 \rightarrow$ (2)
Inverting amplifier




$V_o = -\frac{R_f}{R} V_1 \rightarrow$ (1)

$\frac{R_f}{R} = 5$ (from (1) & (2))

$R_f = 5R$


$V_o = +5V_1$
non-inverting amplifier

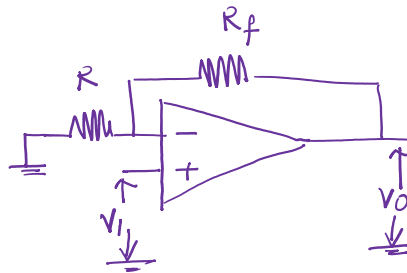

$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) V_1$

$1 + \frac{R_f}{R} = 5 ; R_f = 4R$

$V_o = -(5V_1 + 7V_2)$
Inverting Adder

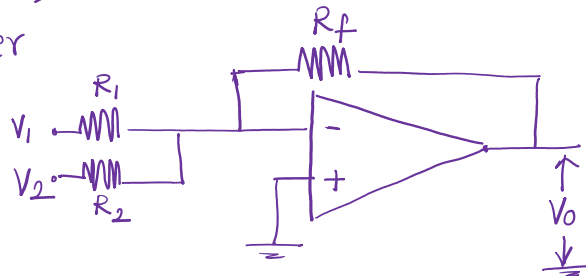

$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2\right)$

$\frac{R_f}{R_1} = 5, \frac{R_f}{R_2} = 7$


$R_1 = \frac{R_f}{5}, R_2 = \frac{R_f}{7}$

2- $V_o = 4V_1 + 5V_2$

Realize the equation using OPAMP $V_o = 3V_1 - 0.8V_2 + 0.5V_3$



INVERTING ADDER followed by INVERTING AMP of GAIN=1

$V_o = (3V_1 + 0.5V_3) - 0.8V_2$

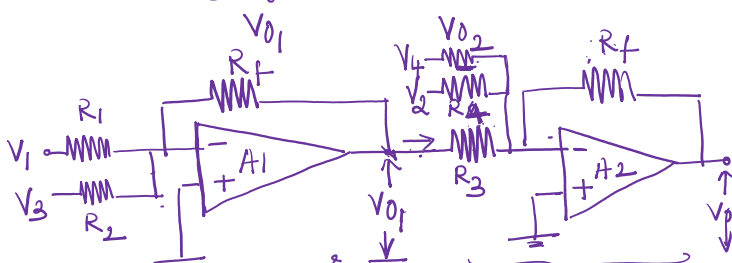

$3V_1 - 0.8V_2 + 0.5V_3 - V_{01}$
 $(3V_1 + 0.5V_3) - (0.8V_2 + V_{01})$
 $V_{01} = 3V_1 + 0.5V_3$
 $V_{02} = 0.8V_2 + V_{01}$

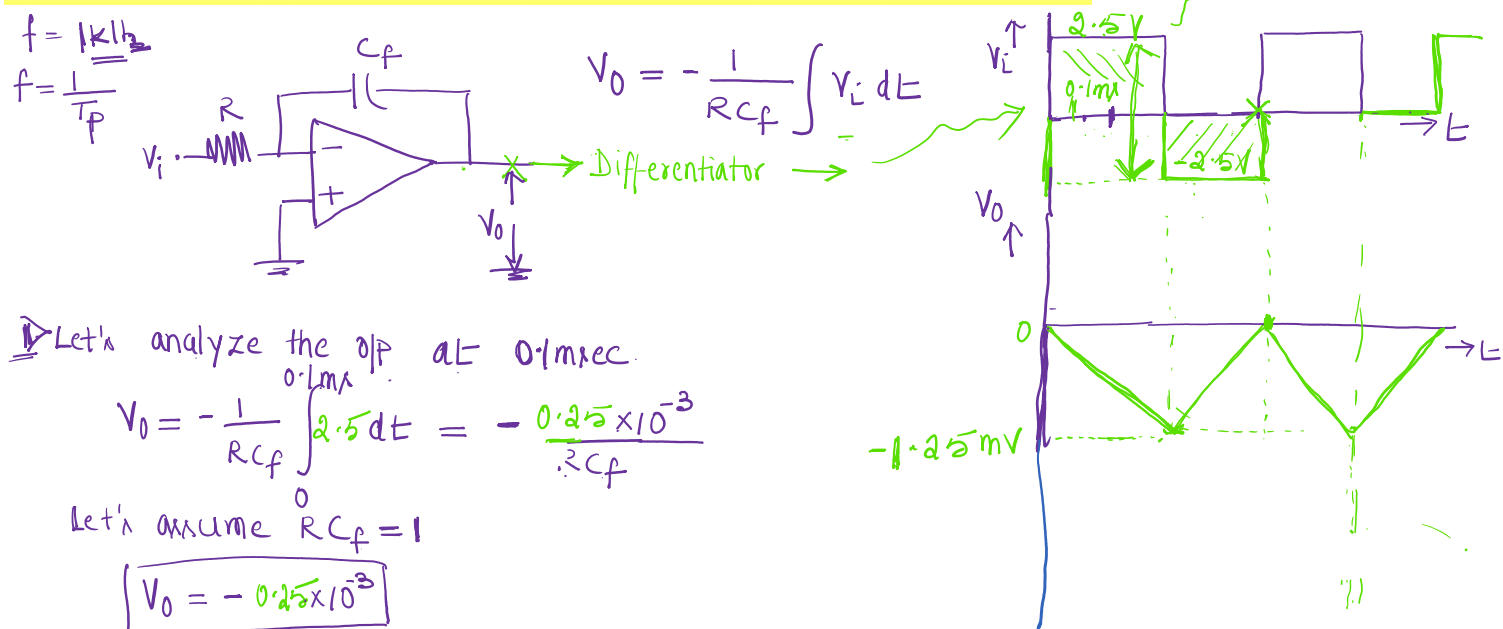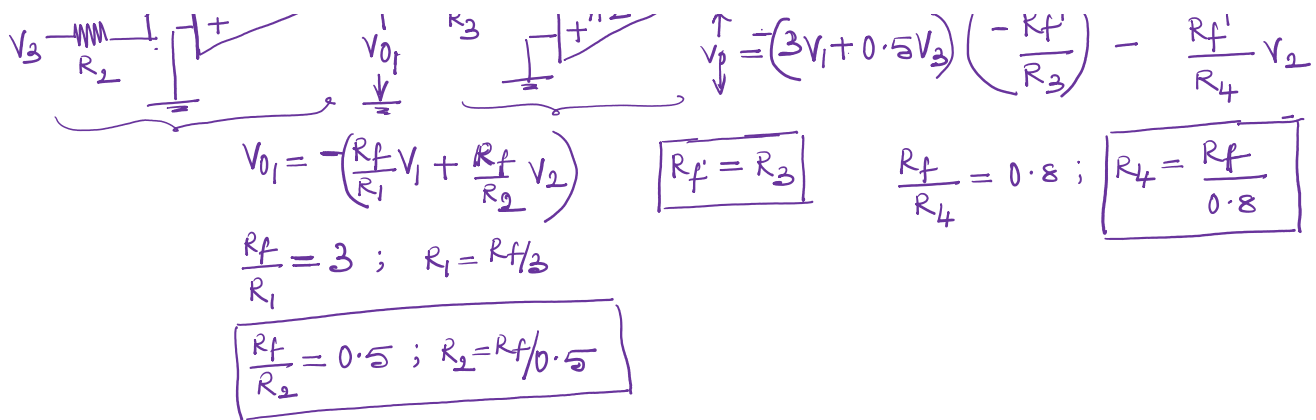$V_o = (3V_1 + 0.5V_3) \left(-\frac{R_f}{R_3}\right) - \frac{R_f}{R_4} V_{02}$



$$V_0 = -\frac{1}{1} \int_0^{0.2 \text{ m}} 2.5 \, dx \Rightarrow \boxed{-0.5 \times 10^{-3} = V_0}$$

An amplifier using an OP-AMP with a slew rate of $1\text{V}/\mu\text{sec}$ has a gain of 40dB . If the amplifier has to faithfully amplify sinusoidal signal of 20KHz without any induced slew rate induced distortion, then find the maximum value of input signal.

GIVEN DATA:- $S.R = 1V/\mu A = 1 \times 10^6 V/A$

$$G_{MN} = 40dB \Rightarrow 20 \log_{10}(A_V) = 40; A_V = 10^2 = 100$$

$$f = 20kHz$$

$$V_{IN} = V_m \sin \omega t = V_m \sin(2\pi \times 20 \times 10^3 \times t)$$

$$V_{OUT} = A_V \cdot V_{IN} = 100 \times V_m \sin(2\pi \times 20 \times 10^3 t); \quad \frac{dV_{OUT}}{dt} = 100 V_m \cdot (2\pi \times 20 \times 10^3) \cos(2\pi \times 20 \times 10^3 t)$$

$$S.R = \left. \frac{dV_{OUT}}{dt} \right|_{max} \Rightarrow S.R = 100 V_m (2\pi \times 20 \times 10^3)$$

$$1 \times 10^6 = 100 V_m (2\pi \times 20 \times 10^3)$$

$$\boxed{V_m = 0.0796V}$$