

Q1.

Calculation	Set 1	Set 2	Set 3	Marks
$V_{DS}=V_{GS}-V_{TH}$	0.7V	0.6V	0.8V	1
$I_D$	1.47mA	1mA	3.55mA	1
$V_{DD}$	1.8025V	1.1V	1.688V	1

Solution of Set 2 question

$R_D = 500\Omega$   $\omega/L = 10/0.18$ ,  $V_{GS} = 1V$ ,  $V_{TH} = 0.4V$   
 For M<sub>1</sub> not to enter triode region,  $V_{DS} \gg V_{GS} - V_{TH}$   
 $\Rightarrow V_{DS} \gg 1 - 0.4 = 0.6V$   
 also,  $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$  — (1)  
 With  $V_{DS}$  and  $R_D$  known in above equation  $I_D$  needs to be calculated before finding  $V_{DD}$  from (1)  
 $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{\omega}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$   
 $I_D = 1mA$   
 $\therefore$  from (1),  $V_{DD} = V_{DS} + I_D R_D$   
 $= 0.6 + 1mA \times 500$   
 minimum  $V_{DD} = 1.1V$

Q2.

Calculation	Set 1	Set 2	Set 3	Marks
$V_{DD}$	2V	1V	1.8V	1.5
$I_{SS}$	0.44mA	0.04mA	0.036mA	1.5

Solution of Set 2 question

Q2 a)  $V_X = V_{DD} - R_D \frac{I_{SS}}{2} = V_{DD} - 0.5$   
 For sat  $\rightarrow V_{CM} \leq V_X - V_{TH} = [1/2M]$   
 $V_{DD} - 0.5 - 0.4 > 1$   
 $V_{DD} > 1.9$  [1M]  
 b)  $(V_{GS} - V_{TH}) = \sqrt{\frac{I_{SS}}{M_1 C_{ox} \frac{\omega}{L}}}$  [1/2M]  
 $0.2 = \sqrt{\frac{I_{SS}}{M_1 C_{ox} \frac{\omega}{L}}}$   
 $I_{SS} = 0.04mA$  [1M]

Q3.

Calculation	Set 1	Set 2	Set 3	Marks
$R_{out}$	$R_D + 1/g_{m2} \parallel r_{o3}$	$R_D + 1/g_{m2}$	$1/g_{m2}$	0.5
$A_v$	$g_{m1} (R_D + 1/g_{m2} \parallel r_{o3})$	$g_{m1} (R_D + 1/g_{m2})$	$\frac{R_1 \parallel 1/g_{m1}}{R_s + R_1 \parallel 1/g_{m1}} \frac{g_{m1}}{g_{m2}}$	1
$R_{out}$	$R_D$	$\frac{1}{g_{m2}}$	$R_D$	0.5
$A_v$	$\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}}$	$\frac{1/g_{m2}}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m3}}}$	$\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}}$	1

Q4.

Calculation	Set 1	Set 2	Set 3	Marks
$G_m$	0.77 mA/V	1mA/V	1mA/V	1.5
W/L	5.92 (~6)	8.33 (~9)	8.33 (~9)	1.5

Solution of Set 2 question

Q4]  $V_{GS} = V_{DD} = 1.8V$  [1/2 M]

$V_{DS} = V_{GS} - V_{TH} = 1.2V$  [1/2 M]

$I_D = (V_{DD} - V_{DS})/R_D = \underline{0.6mA}$  [1/2 M]

$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}} \Rightarrow \underline{1mA/V}$  [1/2 M]

$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})$  [1/2 M]

$1mA = 100 \times 10^{-6} \times \frac{W}{L} (1.2V)$

$(W/L) = 8.33 \approx 9$  [1/2 M]

Q5.

Calculation	Set 1	Set 2	Set 3	Marks
$I_D$	1mA	1mA	1.67mA	0.5
$V_{DS}=V_{GS}-V_{TH}$	0.85V	0.6V	0.5V	0.5
W/L	27.68	55.55	133.6	1
$R_1$	21.42k $\Omega$	45k $\Omega$	86.956k $\Omega$	1
$R_2$	300k $\Omega$	90k $\Omega$	117.66k $\Omega$	1

Solution of Set 2 question

a)  $V_{GS} = 200mV$   $I_D R_S = 200mV$   
 $I_D = \frac{200m}{200\Omega} = 1mA$

For M to remain in saturation  
 $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$   
 $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D - V_S$   
 $= 1.8 - 1mA \times 1000 - 0.2V$   
 $= 0.6 \Rightarrow V_{GS} - V_{TH} \leq 0.6$

$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$   
 $\frac{W}{L}$  is minimum when  $(V_{GS} - V_{TH})$  is maximum = 0.6  
 $\therefore I_D = 1mA = \frac{1}{2} 100 \mu A \frac{W}{L} (0.6)^2$   
 $\frac{W}{L} = 55.55$

b)  $V_{GS} - V_{TH} = 0.6 \Rightarrow V_{GS} = 1 \therefore V_{TH} = 0.4$   
 $V_{DS} = V_G - V_S \Rightarrow V_G = V_{DS} + V_S$   
 $= 1 + 0.2 = 1.2V$   
 $V_G = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = 1.2 \quad \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1.2}{1.8} = 0.66$   
 $\frac{R_2}{R_1} = 2$   
 $I_{inlet} impedance = 30k\Omega = R_1 || R_2$   
 $\Rightarrow R_1 = 45k\Omega \quad R_2 = 90k\Omega$

Q6.

Calculation	Set 1	Set 2	Set 3	Marks
$V_{GS1}$	0.7V	0.8V	0.7V	0.5
$V_{DS1 \min}$	0.3V	0.3V	0.3V	0.5
$V_{Smin}$	0.3 V	0.3V	0.3V	0.5
$V_{GS2max}$	1.5V	1.5V	1.5V	0.5
W/L	4.13	5	4.13	1
Voltage gain	3.67	3.33	3.69	1

Solution of Set 2 question

Q6) a) For  $M_1$ :  $I_{D1} = \frac{1}{2} M_1 C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{TH})^2$  [1/2 M]  
 $V_{GS1} = 0.8V$

$V_{DS, min} = V_{GS1} - V_{TH}$   
 $= 0.8V - 0.5V$   
 $= 0.3V$  [1/2 M]

For  $M_2$ :  $V_{S, min} = V_{DS, min}$  [1/2 M]  
 $= 0.3V$

$V_{GS2, max} = 1.8V - 0.3V$   
 $= 1.5V$  [1/2 M]

$I_{DS2} = \frac{1}{2} M_2 C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{TH})^2$  [1/2 M]  
 $(W/L)_2 = 5.00$  [1/2 M]

b) Voltage Gain  $= \sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} = 3.33$  [1/2 M]