

* Superposition theorem.

<i> CASE-1; feeding input ' V_1 ', $V_2=0$.

$$V_{O1} = -\frac{R_f}{R_1} V_1$$

<i> CASE-2; feeding input ' V_2 ', $V_1=0$

$$I_2 = \frac{V_2 - 0}{R_2 + R_f}$$

$$V_X = I_2 R_f = \frac{V_2 \cdot R_f}{R_2 + R_f}$$

$$V_{O2} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_X$$

MAHE-MIT-00 at 06-06-2021 12:10

$$V_{OUT} = V_{O1} + V_{O2}$$

$$V_{OUT} = -\frac{R_f}{R_1} V_1 + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \left(\frac{V_2 R_f}{R_2 + R_f}\right)$$

$$\text{If } R_1 = R_2: V_{OUT} = -\frac{R_f}{R_1} V_1 + \left(\frac{R_1 + R_f}{R_1}\right) \left(\frac{V_2 R_f}{R_1 + R_f}\right) = \frac{R_f}{R_1} (V_2 - V_1)$$

$$\text{If } R_f = R_1: V_{OUT} = V_2 - V_1$$

$$\text{Realize } V_0 = V_1 - 0.5 V_2; \quad \frac{R_f}{R_1}$$

$$V_{OUT} = -\frac{R_f}{R_1} V_2 + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \left(\frac{R_f}{R_2 + R_f}\right) V_1$$

$$\frac{R_f}{R_1} = 0.5$$

$$R_1 = \frac{R_f}{0.5}$$

$$\left(1 + 0.5\right) \left(\frac{R_f}{R_2 + R_f}\right) = 1$$

$$\frac{R_f}{R_2 + R_f} = \frac{1}{1.5} = 0.67$$

$$R_2 = 0.5 R_f$$

