

② NON-INVERTING AMPLIFIER

$$V_{OUT} = ?$$

By V.G.C; $V_x = V_{INPUT} \rightarrow ①$

Applying KCL at node 'x'; $I_R + I_{Rf} + I_x = 0$

$$\frac{V_x - 0}{R} + \frac{V_x - V_{OUT}}{R_f} + 0 = 0$$

$$V_{OUT} = V_x + V_x \frac{R_f}{R} = V_x \left\{ 1 + \frac{R_f}{R} \right\}$$

$$① \Rightarrow \boxed{V_{OUT} = V_{INPUT} \left\{ 1 + \frac{R_f}{R} \right\}}$$

$$\text{GAIN: } \frac{V_{OUT}}{V_{INPUT}} = 1 + \frac{R_f}{R}$$


* V_{OUT} is not inverted version of V_{INPUT}

* **GAIN > 1**

① $R_f = 10K, R = 1K$
GAIN = 11

② $R_f = 1K, R = 10K$
GAIN = 1.1

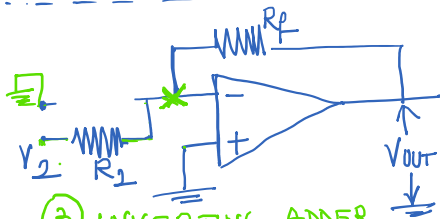In case of inverting amplifier; $\text{GAIN} = -\frac{R_f}{R}$; $R_f = 1K, R = 10K$ } $\text{GAIN} = -0.1 < 1, V_{OUT} < V_{INPUT}$



③ INVERTING ADDER

① $V_1, V_2 = 0, V_x = 0$ (by V.G.C)

$$V_{OUT1} \text{ (O/p due 'V1')} = -\frac{R_f}{R_1} V_1$$

② $V_2, V_1 = 0, V_x = 0$

$$V_{OUT2} \text{ (O/p due to 'V2')} = -\frac{R_f}{R_2} V_2$$


$$V_{OUT} = V_{OUT1} + V_{OUT2} = -\frac{R_f}{R_1} V_1 - \frac{R_f}{R_2} V_2 = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 \right)$$

If $R_1 = R_2 = R_f$; $V_{OUT} = -(V_1 + V_2)$

$$R_1 = 0.1 R_f$$

$$R_2 = 0.2 R_f; V_{OUT} = -(10V_1 + 20V_2)$$
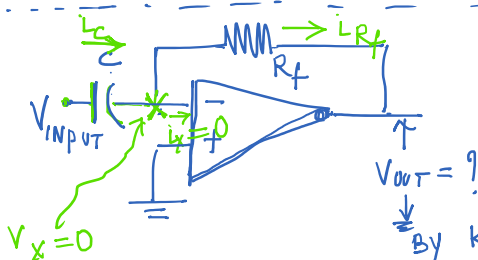
$$V_{OUT} = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3 + \dots + \frac{R_f}{R_n} V_n \right)$$



$$I_C = C \frac{d}{dt} (V_{INPUT} - 0)$$

$$I_{Rf} = \frac{0 - V_{OUT}}{R_f}$$

By KCL; $I_C = I_x + I_{Rf} = 0 + \left(-\frac{V_{OUT}}{R_f} \right)$

$$Q = CV$$


$$I = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt}$$

$$V_x = 0$$

By KCL; $I_C = I_x + I_{Rf} = 0 + \left(\frac{-V_{OUT}}{R_f} \right)$

④ INVERTING DIFFERENTIATOR
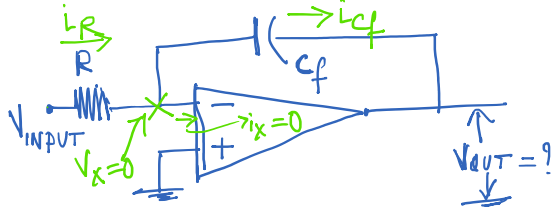
$$C \frac{d}{dt} V_{INPUT} = - \frac{V_{OUT}}{R_f}; \quad V_{OUT} = -R_f C \frac{d}{dt} V_{INPUT}$$



$$I_R = \frac{V_{INPUT} - 0}{R}$$


$$I_{cf} = C_f \frac{d}{dt} \{0 - V_{OUT}\} = -C_f \frac{dV_{OUT}}{dt}$$

⑤ INVERTING INTEGRATOR

By KCL; $I_R = I_x + I_{cf} = I_{cf}$

$$\frac{V_{INPUT}}{R} = -C_f \frac{d}{dt} V_{OUT}$$

$$V_{OUT} = -\frac{1}{R C_f} \int V_{INPUT} dt$$

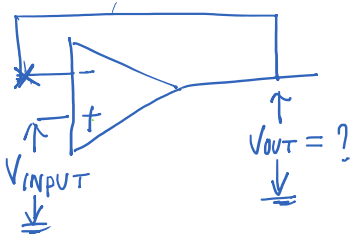


By V.C. $V_x = V_{INPUT}; \quad V_{OUT} = V_x = V_{INPUT}$

$$\text{GAIN: } \frac{V_{OUT}}{V_{INPUT}} = 1$$


⑥ Unity Gain Amplifier or Voltage follower.

used for impedance matching
Buffer circuit (current amplifier)

3V, 1mA Battery of 3mW power

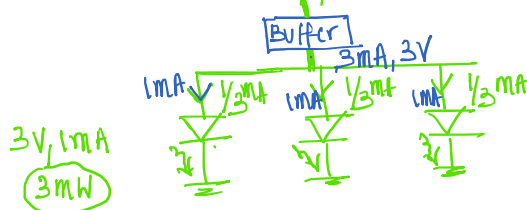

NON-LINEAR APPLICATION:

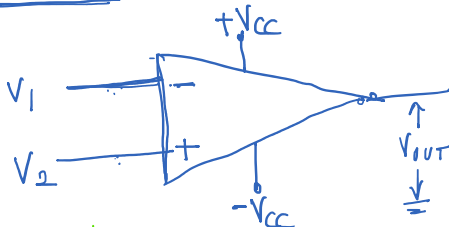

comparator

$$V_2 > V_1; \quad V_{OUT} = +V_{SAT}$$

$$V_2 < V_1; \quad V_{OUT} = -V_{SAT}$$

$$V_{OUT} = A_{OL} \{V_2 - V_1\} \rightarrow$$

If we take an ideal op-AMP; $A_{OL} = \infty$

$$V_{OUT} \neq \infty \pm V_{SAT}$$

Under what condition we get $+V_{SAT}$ } $(V_2 - V_1) > 0; \quad V_2 > V_1$

-V_{SAT} } $(V_2 - V_1) < 0; \quad V_2 < V_1$

